

Riazul Islam Rifat


ID → 18101236

Sec → 3

Final Assessment.

Ann to the Q no 1

Part 1.

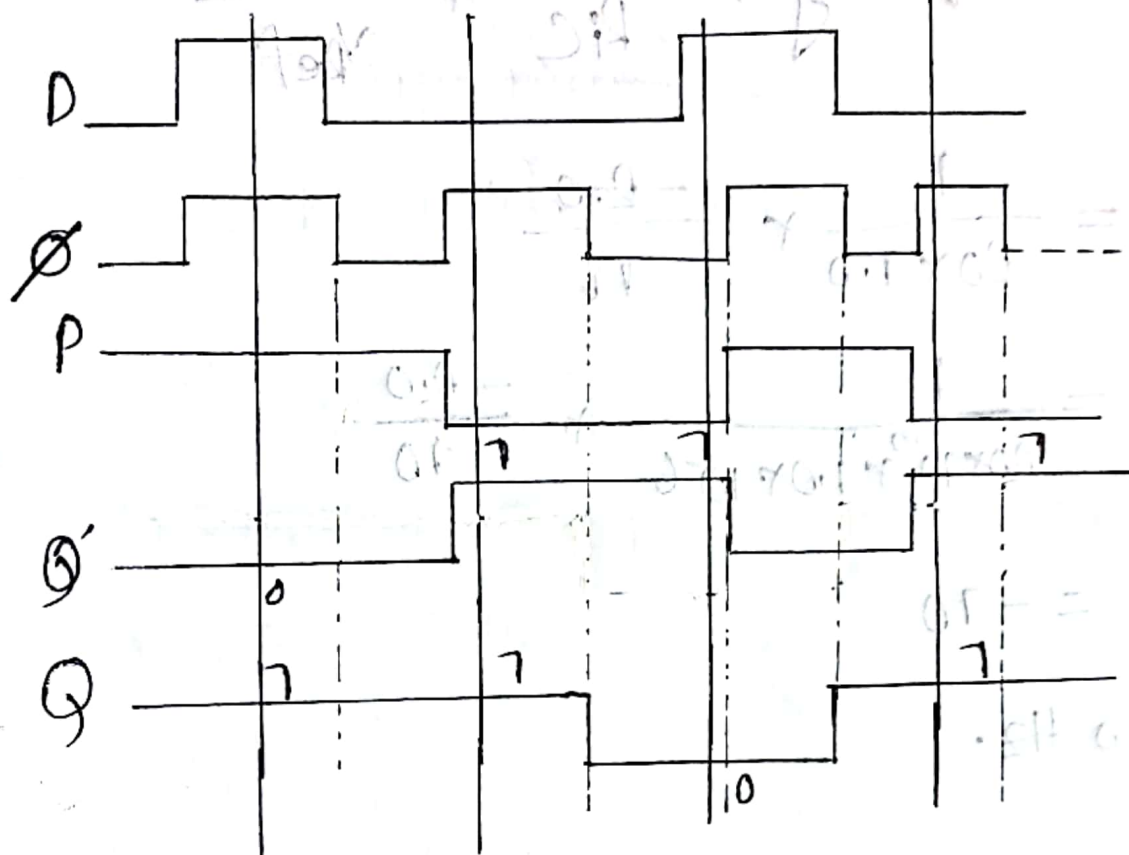

Part 2

Here xNOR needs to be used.

truth table of xNOR;

A	B	output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Part 3

We know frequency $f = \frac{1}{R_1 C} \times \frac{E_f}{V_{ref}}$

$$= \frac{1}{20 \times 1.0} \times \frac{-2.0}{10}$$

$$= \frac{1}{20 \times 10^3 \times 1.0 \times 10^{-6}} \times \frac{-2.0}{10}$$

$$= -10$$

$$\therefore f = 10 \text{ Hz.}$$

$$T = \frac{1}{f}$$

$$= \frac{1}{10}$$

$$= 0.1 \text{ s}$$

$$= 100 \text{ ms.}$$

Ans

Input	A	B
1	0	0
0	1	0
0	0	1
1		

Parity

We know here;

$$V_{UT} = - \left[\frac{-V_{DD} + V_t}{\rho} \right]$$

$$5 = - \frac{-13.8 + 0.6}{\rho}$$

$$\Rightarrow 5\rho = 13.2$$

$$\therefore \rho = 2.64$$

$$\therefore PR = 2.64 \times 15 \\ = 39.6$$

We know;

$$C = \frac{\rho}{2Rf}$$

$$= \frac{2.64}{15 \times 0.5 \times 10^6 \times 2}$$

Ans

Ans to the q no 2

$$I_{DL} = k_{nL} (V_{GSL} - V_{TNL})^2 = I_{DD} = k_{nD1} \left[2(V_{GSD1} - V_{TND1})V_{DS1} - V_{DS1}^2 \right] + k_{nD2} \left[2(V_{GSD2} - V_{TND2})V_{DS2} - V_{DS2}^2 \right]$$
$$\therefore 0.2(4.4 - V_0 - 1)^2 = 0.2 \left[2(4.4 - 0.6)V_0 - V_0^2 \right] + 0.2 \left[2(4.4 - 1)V_0 - V_0^2 \right] \quad \text{--- (1)}$$

From equation 1;

$$V_0 = 6.47120 \rightarrow \text{this is not accepted.}$$
$$= 0.59545$$

$$\therefore V_0 = 0.59545$$

$$\therefore I_{DL} = 0.2(4.4 - 0.59545 - 1)^2$$
$$= 1.573$$

$$\therefore \text{Power dissipation} = 4.4 \times 1.573$$
$$= 6.9216.$$

$$\therefore I_{D1} = 0.2 \left[2(4.4 - 0.6)0.59545 - (0.59545)^2 \right] = 0.83417$$

$$\therefore I_{D2} = 1.573 - 0.83417 = 0.7388$$

Ann: to the q no 3 ①

For P_{mon} , N_{mon} transition condition notation in

So,

$$I_{DP} = I_{DN}$$

$$\Rightarrow k_n (V_{GSN} - V_{TN})^2 = k_p (V_{GSP} + V_{TP})^2$$

$$\Rightarrow \frac{k_n}{k_p} (V_{GSN} - V_{TN})^2 = (V_{GSP} + V_{TP})^2$$

$$\Rightarrow 5 (V_i - 0.8)^2 = (V_{DD} - V_i - 0.8)^2 \quad \text{--- eqn ①}$$

Now finding V_i from this equation ①

$$V_i = 0.95450$$
$$= 0.99549 \rightarrow \text{this is not accepted}$$

①

$$\therefore V_i = 0.95450 = V_{th}$$

② Now transition condition (for PMOS)

$$V_{SDP} = V_{SGDP} + V_{TP}$$

$$\Rightarrow 2.7 - V_o = 2.7 - V_o + V_{TP}$$

$$\Rightarrow V_o = 0.95450 + 0.8$$
$$= 1.7545$$

(3) Transition condition for NMOS:

$$V_{DSN} = V_{GSN} - V_{TN}$$

$$\Rightarrow V_0 = V_i - 0.8$$

$$\therefore V_0 = 0.7545$$

In V_{IL} and V_{OH} point;
NMOS in saturation
PMOS in triode.

$$A_n \quad I_{DP} = I_{DN}$$

$$\therefore k_n (V_{GSN} - V_{TN})^2 = k_p [2(V_{SGD} + V_{TP})V_{SDP} - V_{SDP}^2]$$

$$\Rightarrow 0.2(V_i - 0.8)^2 = 0.04 [2(2.7 - V_i - 0.8)(2.7 - V_0) - (2.7 - V_0)^2]$$

Now assuming;

$$V_i - 0.8 = x \Rightarrow \frac{d}{dV_i} (V_i - 0.8) = \frac{dx}{dV_i} = \frac{dx}{dV_i} = 1$$

$$2.7 - V_0 = y \Rightarrow \frac{d}{dV_0} (2.7 - V_0) = \frac{dy}{dV_0} = \frac{dV_0}{dV_0} = -1$$

The chain rule for;

$$\frac{dx}{dV_i} = \frac{dx}{dV_i} \cdot \frac{dV_0}{dV_i} \cdot \frac{dV_0}{dV_0}$$

$$= 1.$$

Using x, y in equation 2: (3)

$$\Rightarrow 5x^2 = 2(0.5 - x)y - y^2 \quad | \quad V_P = x + 0.8$$

$$\Rightarrow 5x^2 - 4.2y + 2xy + y^2 = 0 \quad \text{--- (3)}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{dx} (5x^2 - 4.2y + 2xy + y^2) = 0$$

$$\Rightarrow 10x + 2y \frac{dy}{dx} + 2y + 2x \frac{dy}{dx} - 4.2 \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow 10x + 2y + 2y + 2x - 4.2 = 0 \quad \left(\text{using } \frac{dy}{dx} = 1 \right)$$

$$\Rightarrow 12x + 4y - 4.2 = 0$$

$$\therefore x = \frac{(4.2 - 4y)}{12} \quad \text{--- (4)}$$
$$= \frac{0.083}{3} - \frac{1}{3}y$$

Using x in equation 3:

$$y = \frac{7.21767}{5.77529} \rightarrow \text{this is out of range.}$$
$$= 0.73470 \quad 0.03182$$

$$\therefore y = 0.73470 \quad 0.03182$$

$$\therefore V_O = \frac{7.9659}{2.06818} = V_{OH}$$

Using y in equation (4)

$$x = \frac{0.00509}{0.07239}$$

$$\therefore V_{IL} = \frac{1.10509}{0.87239}$$

7) PMOS in triode region when V_{IL} is input and V_{OH} is output.

8) NMOS in saturation.

$$I_{DN} = 0.2(0.87239 - 0.8)^2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}} = 7.048 \mu A$$

10) Power dissipation

$$2.7 \times 7.048 = 2.2009 \mu W$$

①

$$\frac{1}{V_{DD}} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{\mu_n C_{ox} \frac{W}{L}} = \dots$$

is voltage at x point
is given to be at mid - $V_{DD}/2$
is given to be at mid - $V_{DD}/2$

$$\dots$$

$$\dots$$

② voltage at x point
is given to be at mid - $V_{DD}/2$
is given to be at mid - $V_{DD}/2$

Ans to the q no 4



Here

$$I_R = I_{D1} + I_{D2}$$

$$I_R = \frac{V_{DD} - V_o}{R_D}$$

For $V_1 = V_2 = 4.250$, let's assume the MOSFET will be in triode.

$$\begin{aligned} \therefore I_{D1} &= k_n [2(V_{GS} - V_{TN1})V_{DS} - V_{DS}^2] \\ &= 0.2 [2(4.250 - 0.8)V_o - V_o^2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore I_{D2} &= k_n [2(V_{GS} - V_{TN2})V_{DS} - V_{DS}^2] \\ &= 0.2 [2(4.250 - 1)V_o - V_o^2] \end{aligned}$$

$\therefore I_R = I_{D1} + I_{D2}$, from this equation we get,

$$V_o = 0.36580$$

6.83419 \rightarrow this is not possible.

\therefore So, $V_o = 10.36580$.

Using $V_0 = 0.36580$

$$I_D = \frac{5 - 0.36580}{5}$$

$$= 0.92684 \text{ mA}$$

$\therefore I_{D1} = 0.4780 \text{ mA}$ (using TN_1)

$\therefore I_{D2} = 0.4488 \text{ mA}$ (using TN_2)

\therefore Power dissipation $= V I$

$$= (V_{DD} - 0) I_D$$

$$= 4.634 \text{ mW}$$

Now assuming $V_2 = 0 \text{ V}$, M_2 will be off. M_1 in triode.
The transition condition is,

$$\Rightarrow V_{DS} = V_{GS} - V_{TN}$$

$$V_D - V_S = 4.250 - 0.8 \Rightarrow V_0 = V_{GS} + V_{TN}$$

$$V_0 - 0 = 3.45$$

$$\therefore V_0 = 3.45$$

$$\Rightarrow V_{GS} = V_0 + V_{TN}$$

An M_2 is off so $I_{D2} = 0$

$$\therefore I_{R_D} = I_{D1} = \frac{5 - V_0}{5} \quad (3)$$

$$\therefore \frac{5 - V_0}{5} = 0.2(V_0 + 0.8 - 0.8)^2$$

$$\therefore V_0 = -2.79 \text{ (Not accepted)}$$
$$= 1.79128$$

$$\therefore V_0 = 1.79128$$

Transition condition;

$$V_{DS} = V_{GS} - V_{TN}$$

$$\Rightarrow 1.79128 = V_G - 0.8$$

$$\therefore V_G = 2.59128 = V_1$$

(4)

7 → if input voltages are not zero,

here,

$$V_0 = V_1 - TN_1$$

$$V_0 = V_2 - TN_2$$

$$IR = I_{D1} + I_{D2}$$

$$\frac{5 - V_0}{5} = 0.2 \{V_0\}^2 + 0.2 \{V_0\}^2$$

$$\therefore V_0 = 1.35078$$

$$= -1.35078 \text{ (Not accepted)}$$

$$\therefore V_0 = 1.35078$$

$$8 \rightarrow V_0 = V_1 - TN_1$$

$$1.35078 = V_1 - 0.8$$

$$\therefore V_1 = 2.15078$$

$$9 \rightarrow V_0 = V_2 - TN_2$$

$$\therefore V_2 = V_0 + TN_2$$

$$= 2.15078$$

$$10 \rightarrow IR = \frac{5 - V_0}{5}$$

$$= 0.729844.$$

Ans